
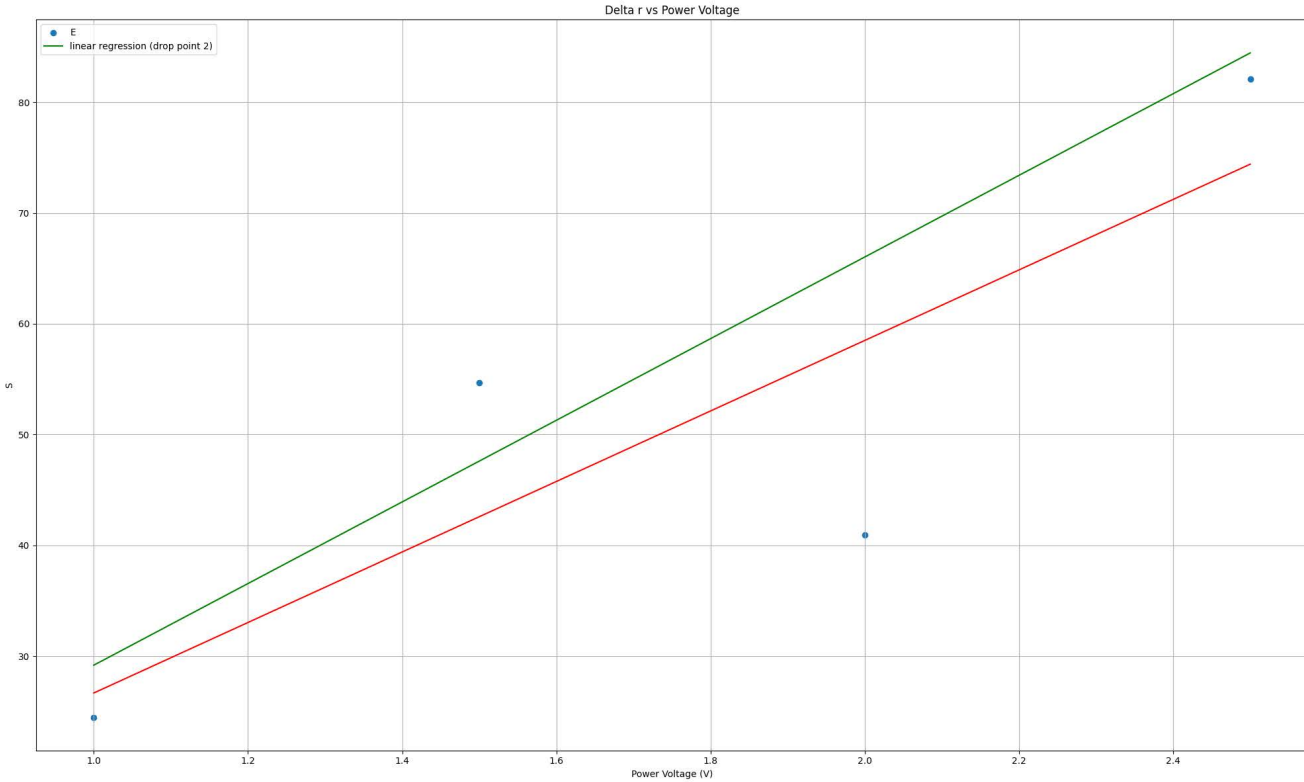


R1(Ω)	R0(Ω)	R0'(Ω)	S
900	61469.0	61669.0	122.94
1000	61719.0	61919.0	123.44
2000	61509.0	61809.0	82.012
3000	61609.0	61905.0	83.255
5000	61543.0	61883.0	72.404

E(V)	R0(Ω)	R0'(Ω)	S
2.5	61583.0	61883.0	82.111
2	61383.0	61983.0	40.922
1.5	61483.0	61933.0	54.652
1	61199.0	62199.0	24.48

E(V)	R1(Ω)
2.5	900.0
2.5	10000.0
2.5	90.0

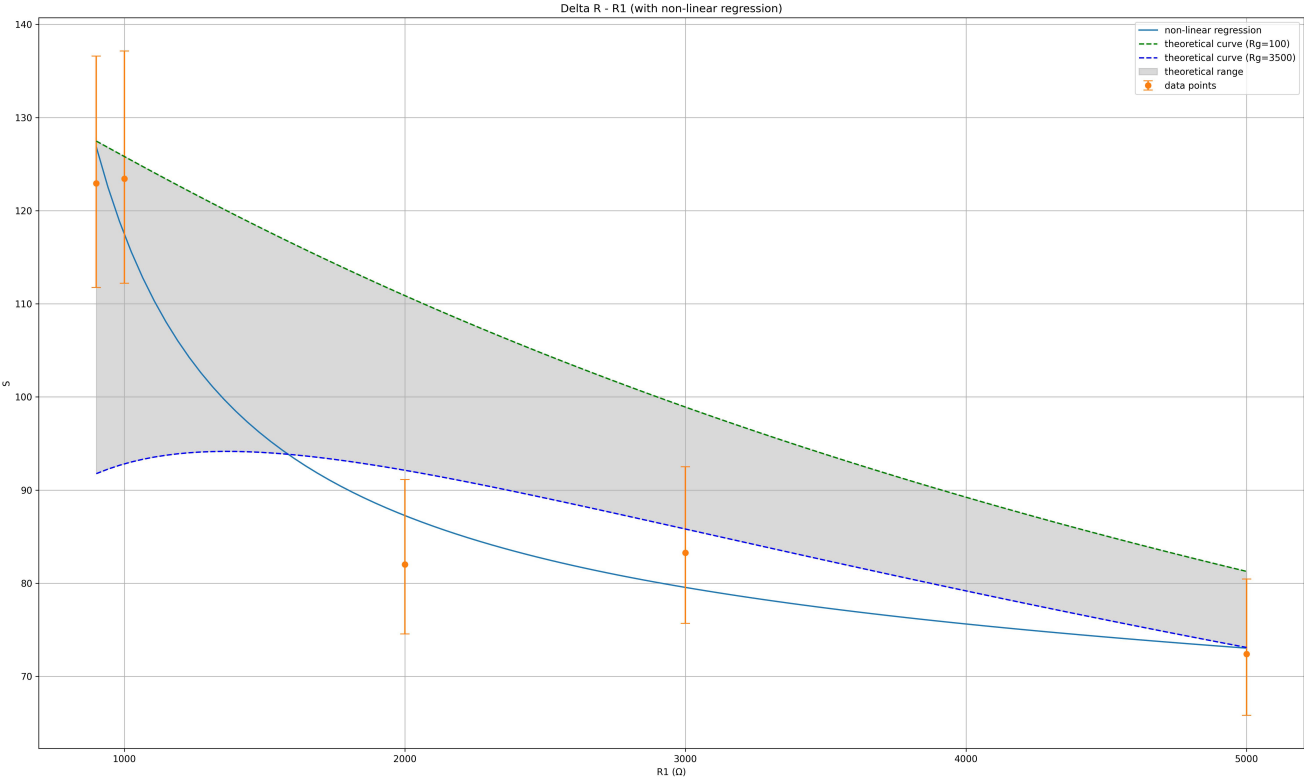

R2(Ω)	R1/R2	R0(Ω)	Rx(Ω)
9000.0	0.1	61199.0	6119.9
30000.0	0.333	625.4	208.47
20000.0	0.005	3274.0	14.733